
Calcolatori Elettronici

Esercitazione n 2

Codici a correzione di errore

Recupero degli errori hardware tramite codifiche ridondanti

Codifiche con $n = m + r$ bit (**parola di codice**)

- ◆ **n** bit complessivi codifica
- ◆ **m** bit dati
- ◆ **r** check bit (ridondanti)

Si utilizza solo un sottoinsieme delle codifiche (**codifiche valide**)

Distanza di Hamming h = numero minimo di bit diversi tra due codifiche valide

Per **rilevare** errori su **d** bit occorre **$h = d + 1$**

Per **correggere** errori su **d** bit occorre **$h = 2d + 1$**

Rilevazione di errore singolo

Nel caso più semplice si vogliono solo rilevare errori singoli
Basta aggiungere un solo check bit $r=1$, $n=m+1$

Bit di parità: scelto in modo che il numero complessivo di 1 nella codifica sia sempre pari (o dispari)

Questo codice ha distanza $h=2$

Errore rilevato da circuiti molto semplici

Le memorie segnalano *parity error* quando un errore si manifesta

Correzione di errore singolo

- ◆ m data bit, r check bit, n bit totali
- ◆ 2^m codifiche valide
- ◆ n codifiche errate a distanza 1 da ciascuna delle valide

Ogni codifica valida ne richiede in tutto $n+1$:

$$(n + 1)2^m \leq 2^n \quad \text{cioè} \quad (m + r + 1) \leq 2^r$$


Correzione di errore singolo

m	r	n=m+r	r/m
Word size	Check bits	Total size	Percent overhead
8	4	12	50
16	5	21	31
32	6	38	19
64	7	71	11
128	8	136	6
256	9	265	4
512	10	522	2

- ◆ Al crescere di m l'overhead scende

Correzione di errore singolo

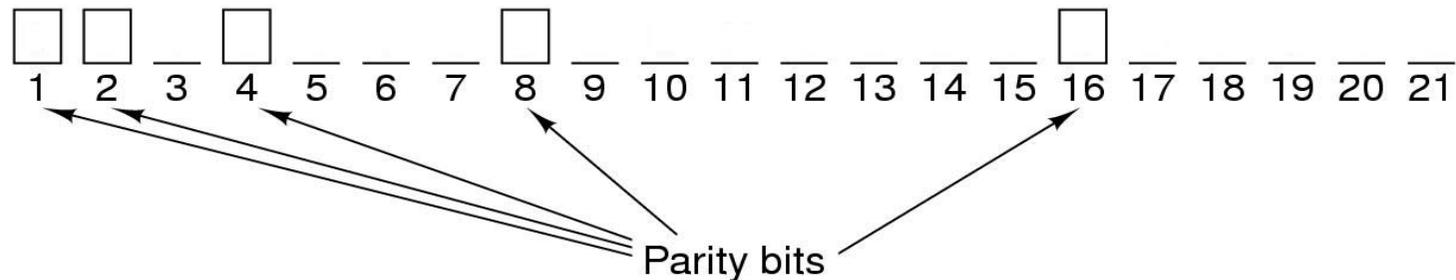- ◆ Codice di Hamming per $m = 16$;
- ◆ $r=5 \Rightarrow n=21$;
- ◆ I 21 bit sono ordinati a partire da 1 con il bit 1 primo bit a sinistra
- ◆ I bit la cui posizione è una potenza di due sono bit di controllo (parità)



- ◆ Il bit b_i è controllato dai check bit la cui somma è pari a i

Correzione di errore singolo

- ◆ Costruzione del codice di Hamming per la parola 1111000010101110

0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

il bit 1 controlla i bit 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21

il bit 2 controlla i bit 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19

il bit 4 controlla i bit 4,5,6,7,12,13,14,15,20,21

il bit 8 controlla i bit 8,9,10,11,12,13,14,15

il bit 16 controlla i bit 16,17,18,19,20,21

Si ottiene la parola di codice

001011100000101101110

- ◆ L'inversione del bit 5 genera la parola di codice 001001100000101101110
i bit di parità 1 e 4 sono errati => errore nel bit 1+4=5

L'algebra di Boole

George Boole:

- ◆ Matematico inglese del XIX secolo
- ◆ Algebra che descrive “le leggi del pensiero”
- ◆ Logica da cui è possibile verificare inequivocabilmente verità e falsità
- ◆ Sembrava pura teoria, ma costruì il supporto teorico per la trattazione dei circuiti elettronici.

L'algebra di Boole

- ◆ Consente di descrivere in forma algebrica le funzioni dei circuiti
- ◆ Fornisce dei metodi per l'analisi e la sintesi (a livello logico) dei circuiti
- ◆ Tramite l'algebra di Boole si stabilisce una corrispondenza biunivoca tra
 - operazioni dell'algebra e componenti elementari
 - espressioni algebriche e circuiti

Variabile booleana

- ◆ La variabile booleana può assumere solo 2 valori possibili:
 - 1 (true, vero)
 - 0 (false, falso).
 - $X \in B$ con $B = \{0, 1\}$


Funzione booleana

- ◆ Una funzione $z=f(x_1, \dots, x_n)$ è una legge che fa corrispondere un valore binario di z ad ogni combinazione di valori delle variabili x_1, \dots, x_n .
- ◆ Una funzione può essere rappresentata tramite una tabella di verità che elenca i valori di z per tutte le suddette combinazioni
- ◆ Con n variabili booleane indipendenti ci sono 2^n combinazioni e 2^{2^n} funzioni diverse.

Funzione NOT


x	z
0	1
1	0

NOT

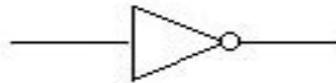


Funzione AND

x_1	x_2	$x_1 \cdot x_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

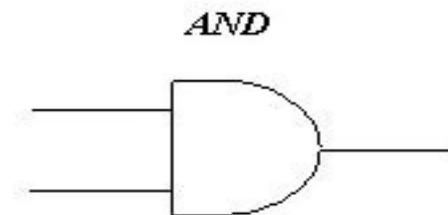

Funzione OR

x_1	x_2	$x_1 + x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

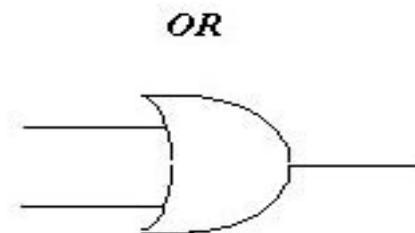

Proprietà degli operatori NOT, AND, OR

$$P_1) \quad x + 0 = x$$

$$P_2) \quad x + 1 = 1$$

$$P_3) \quad x + x = x$$

$$P_4) \quad x + \bar{x} = 1$$

$$P_5) \quad x_1 + x_2 = x_2 + x_1,$$

$$P_6) \quad (x_1 + x_2) + x_3 = x_1 + (x_2 + x_3)$$

$$P_7) \quad (x_1 \cdot x_2) + (x_1 \cdot x_3) = x_1 \cdot (x_2 + x_3)$$

$$P'_1) \quad x \cdot 1 = x$$

$$P'_2) \quad x \cdot 0 = 0$$

$$P'_3) \quad x \cdot x = x$$

$$P'_4) \quad x \cdot \bar{x} = 0$$

$$P'_5) \quad x_1 \cdot x_2 = x_2 \cdot x_1$$

$$P'_6) \quad (x_1 \cdot x_2) \cdot x_3 = x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3)$$

$$P'_7) \quad (x_1 + x_2) \cdot (x_1 + x_3) = x_1 + (x_2 \cdot x_3).$$

$$P_8) \quad \overline{\bar{x}} = x.$$

$$P_9) \quad x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2 = x_1$$

$$P_{10}) \quad x_1 + x_1 \cdot x_2 = x_1$$

$$P'_9) \quad (x_1 + x_2) \cdot (x_1 + \bar{x}_2) = x_1$$

$$P'_{10}) \quad x_1 \cdot (x_1 + x_2) = x_1.$$

$$P_{11}) \quad \overline{x_1 + x_2 + \dots + x_n} = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \dots \cdot \bar{x}_n$$

$$P'_{11}) \quad \overline{\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \dots \cdot \bar{x}_n} = x_1 + x_2 + \dots + x_n.$$

Definizione (mintermine)

- ◆ Un *mintermine* p_i è una funzione che vale 1 in corrispondenza della sola configurazione i di valori delle variabili
- ◆ Una funzione *mintermine* p_i è rappresentata dal prodotto di tutte le variabili di ingresso, prese in forma diretta se nella configurazione di ingresso i compaiono col valore 1, in forma complementata se nella stessa configurazione compaiono col valore 0

Definizione (maxtermine)

- ◆ Un *maxtermine* s_i è una funzione che vale 0 in corrispondenza della sola configurazione i di valori delle variabili
- ◆ Una funzione *maxtermine* s_i è rappresentata dalla somma di tutte le variabili di ingresso, prese in forma diretta se nella configurazione di ingresso i compaiono col valore 0, in forma complementata se nella stessa configurazione compaiono col valore 1

Mintermini e maxtermini

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>z</i>	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1				
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1				
3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				
4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1				
5	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1				
6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1				
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0				

$$p_0 = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}$$

$$s_1 = a + b + \bar{c}$$

$$p_2 = \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c}$$

$$s_2 = a + \bar{b} + \bar{c}$$

$$p_4 = a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}$$

$$s_7 = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$$

$$p_5 = a \cdot \bar{b} \cdot c$$

$$p_6 = a \cdot b \cdot \bar{c}$$

Forme canoniche SP e PS

- ◆ La *prima forma canonica* (detta *sp*) di una funzione f è costituita dall'OR di tutti i *mintermini* p_i , per le configurazioni i ove $f = 1$
- ◆ La *seconda forma canonica* (detta *ps*) di una funzione f è costituita dall'AND di tutti i *maxtermini* s_i , per le configurazioni i ove $f = 0$
- ◆ Per la funzione z dell'esempio precedente le forme canoniche sono:

$$z = \overline{a}\overline{b}\overline{c} + \overline{a}b\overline{c} + a\overline{b}\overline{c} + a\overline{b}c + a\overline{b}c;$$

$$z = (a + b + \overline{c})(a + \overline{b} + \overline{c})(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c}).$$

Completezza funzionale di NOT, AND, OR

- ◆ L'esistenza delle forme canoniche è una dimostrazione che gli operatori NOT, AND, OR costituiscono un insieme *funzionalmente completo*
- ◆ Esistono vari insiemi di operatori funzionalmente completi
- ◆ Negando entrambi i membri della P_{11} si ottiene:

$$x_1 + x_2 = \overline{(\overline{x_1} \cdot \overline{x_2})}$$

che dimostra come l'OR sia ottenibile tramite AND e NOT. Essendo funzionalmente completa la scelta degli operatori NOT, AND, OR lo è anche la scelta NOT, AND

- ◆ In modo duale, negando entrambi i membri della P_{11}' si ottiene

$$x_1 \cdot x_2 = \overline{(\overline{x_1} + \overline{x_2})}$$

che dimostra la completezza funzionale della scelta di operatori NOT, OR

- ◆ L'insieme di operatori AND, OR non è funzionalmente completo, in quanto non è possibile ottenere con nessuna combinazione di AND e OR la funzione

$$f(x) = \overline{x}$$

Operatori NAND e NOR

- ◆ Sia l'operatore NAND, sia l'operatore NOR costituiscono, singolarmente, scelte funzionalmente complete
- ◆ Si ha, infatti, che:

$$\bar{x} \stackrel{P_{12}}{=} x|x \quad (\text{indicato anche come } |x, \text{ o semplicemente come } \bar{x})$$


$$x_1 \cdot x_2 \stackrel{P_{12}}{=} |(x_1|x_2);$$

e

$$\bar{x} \stackrel{P_{13}}{=} x \downarrow x \quad (\text{indicato anche come } \downarrow x, \text{ o semplicemente come } \bar{x})$$

$$x_1 + x_2 \stackrel{P_{13}}{=} \downarrow(x_1 \downarrow x_2);$$


Universalità della porta NAND

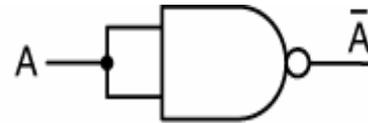

$$\overline{AA} = \bar{A}$$


equivale a un NOT

Equivale a un AND

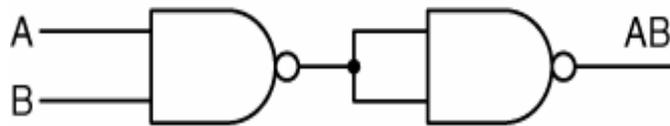

$$AB = \overline{\overline{AB}}$$


Equivale a un OR

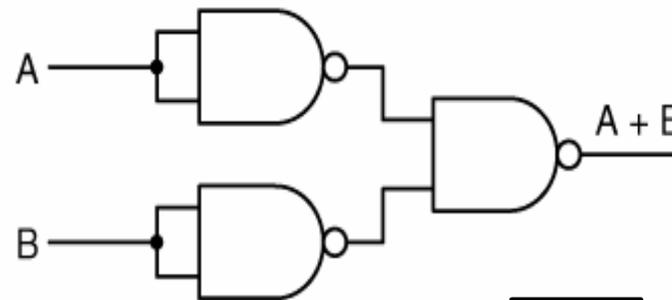


$$A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\bar{A} \bar{B}}$$

Porte NOT e NAND a livello fisico

Porta NOT

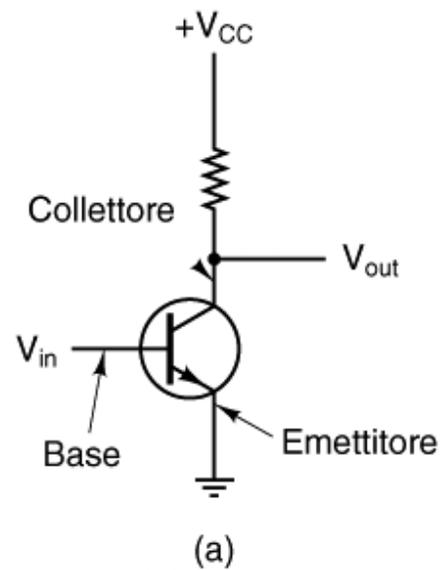

Porta NAND

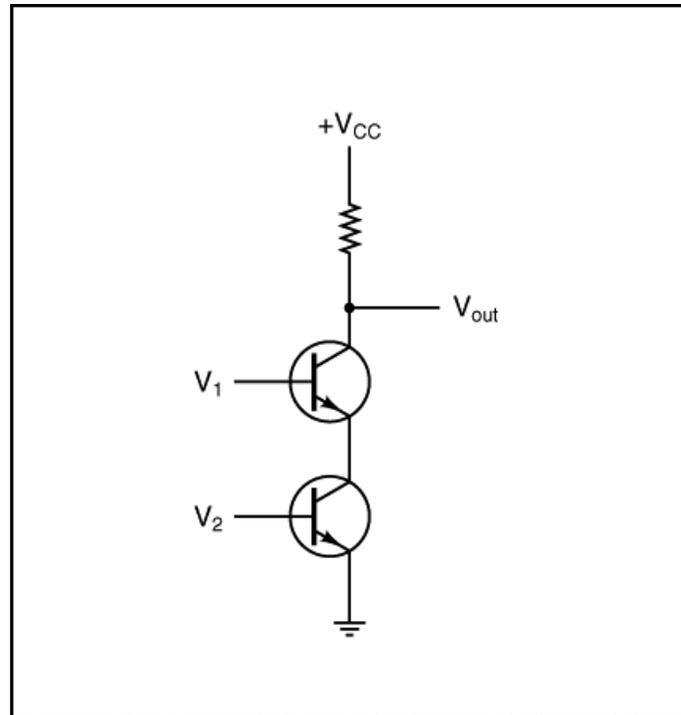

Esempio: Funzione di Maggioranza

Sintetizzare (in 1a forma canonica) una funzione combinatoria dotata di 3 ingressi A, B e C, e di un'uscita F, funzionante come segue:

- Se la maggioranza degli ingressi vale 0, l'uscita vale 0
- Se la maggioranza degli ingressi vale 1, l'uscita vale 1

Funzione di Maggioranza: Tabella di verità


- ◆ La tabella delle verità della funzione maggioranza è mostrata a lato
- ◆ L'uscita vale 1 se e solo se 2 o tutti e 3 gli ingressi valgono 1 (cioè se e solo se il valore 1 è in maggioranza)

# riga	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Funzione di Maggioranza: Rete Combinatoria

schema

logico

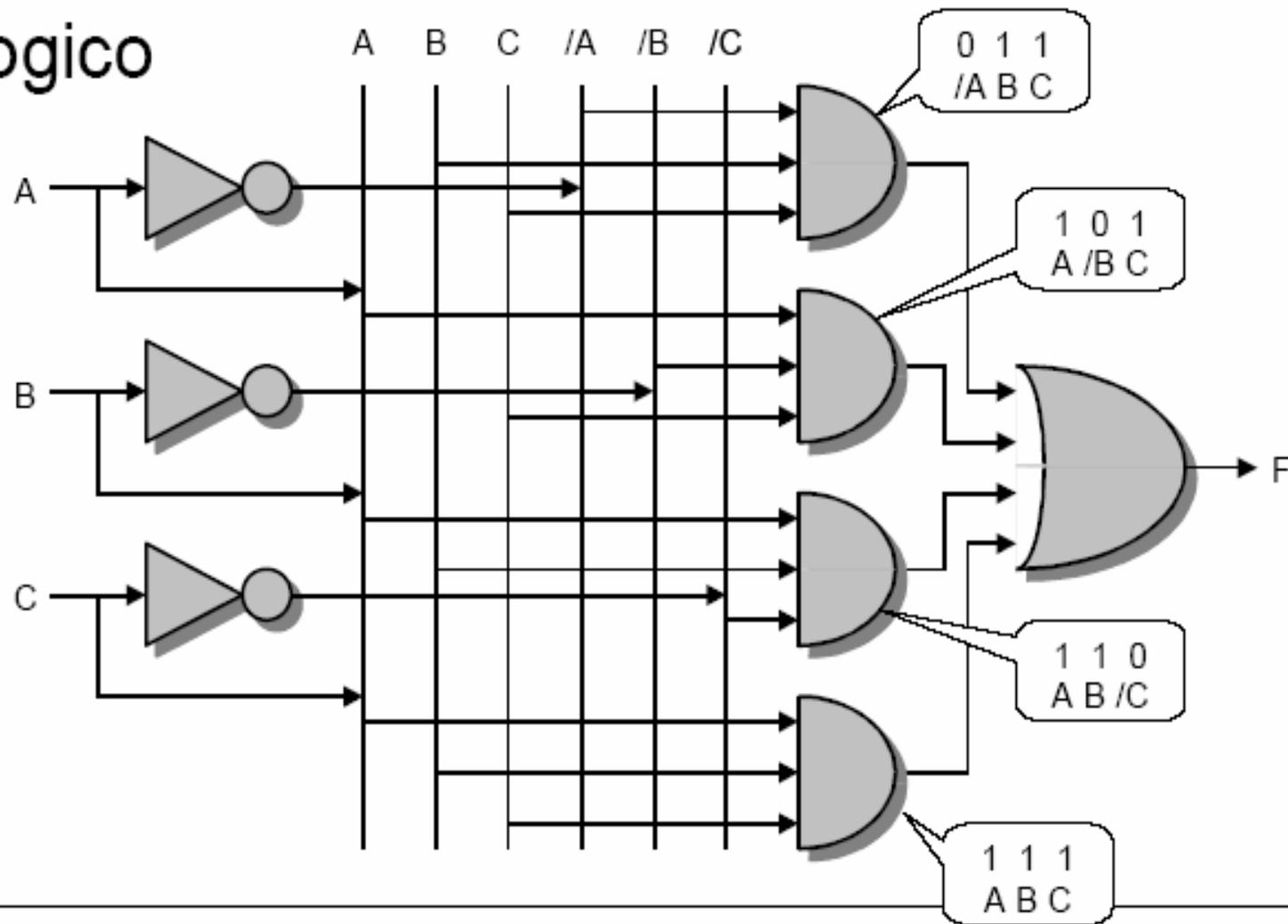

Mappa di Karnaugh

- ◆ Una mappa di Karnaugh è una rappresentazione di funzioni logiche nella quale le possibili combinazioni di valori sono messe in corrispondenza con le caselle di una mappa rettangolare
- ◆ Una mappa per n variabili ha 2^n caselle che corrispondono alle 2^n configurazioni di valori delle variabili
- ◆ L'*adiacenza logica* fra due configurazioni si riflette in *adiacenza geometrica* tra due caselle

Esempi di mappe di Karnaugh

3 variabili

a	bc			
	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0

4 variabili

a b	c d			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	1	1	0	0
10	1	0	0	1

Esempi di mappe di Karnaugh

5 variabili

a b	c d			
	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	1

$e = 0$

a b	c d			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	1	1
11	1	1	1	0
10	0	0	0	1

$e = 1$

Premessa teorica (funzioni prodotto)

- ◆ Una funzione espressa come AND di k variabili ($1 \leq k \leq n$) dirette o negate si dice *funzione prodotto*
- ◆ Una funzione prodotto p di k variabili è rappresentata sulla mappa da 1 contenuti in un insieme di 2^{n-k} caselle adiacenti (*sottocubo relativo a p*)

$$p_i = \bar{a}\bar{b}\bar{c} \quad p_j = bc$$

		bc			
		00	01	11	10
a	0	1	0	1	0
	1	0	0	1	0

Premessa teorica (implicanti)

- ◆ Una funzione prodotto p si dice *implicante* di una funzione f , se $f=1$ almeno in tutti i *vertici* del sottocubo relativo a p
- ◆ Un implicante p si dice *implicante primo* di f se non esiste alcun altro implicante di f che copra p

		bc			
		00	01	11	10
a	0	1	1	1	0
	1	0	1	1	0

Premessa teorica (implicanti primi essenziali)

- ◆ Un implicante primo di f si dice *implicante primo essenziale* di f se è l'unico a coprire un dato 1 della f

		c d			
		00	01	11	10
a b	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	0	1	1
	10	0	0	0	0

Sintesi ottima di reti a due livelli

- ◆ Unico parametro da minimizzare è il costo della rete, funzione crescente del numero N_b di blocchi AND e OR e del numero totale N_m dei morsetti di ingresso a tali blocchi
- ◆ Utilizzo delle mappe di Karnaugh per funzioni con un numero massimo di variabili pari a 5
 - individuazione degli implicant primari essenziali
 - scelta degli implicant primari che coprono gli 1 non coperti dagli implicant primari essenziali

Forme canoniche

$$z = \overline{a}b\overline{c} + a\overline{b}\overline{c} + a\overline{b}c + a\overline{b}c + a\overline{b}\overline{c}$$

$$\stackrel{P_1}{=} \overline{a}c + a\overline{b}c + a\overline{b}c + a\overline{b}\overline{c}$$

$$\stackrel{P_2}{=} \overline{a}c + a\overline{b}c + a\overline{b}c + a\overline{b}c + a\overline{b}\overline{c}$$

$$\stackrel{P_3}{=} \overline{a}c + a\overline{b} + a\overline{b}c + a\overline{b}\overline{c}$$

$$\stackrel{P_4}{=} \overline{a}c + a\overline{b} + a\overline{c}$$

$$\stackrel{P_5}{=} \overline{c} + a\overline{b}.$$

Forme canoniche

- ◆ Le forme canoniche possono essere semplificate mediante le proprietà dell'algebra
- ◆ La forma canonica sp vista in precedenza può essere semplificata nel seguente modo:

Esempio

- ◆ Calcolare il valore della seguente espressione booleana:

$$((A \wedge B) \vee ((A \vee C) \wedge (\neg B)))$$

Esempio: Costruzione della tabella di verità

A	B	C	(A\wedgeB)	\vee	(A\veeC)	\wedge	(\neg B)
V	V	V	V		V		F
V	V	F	V		V		F
V	F	V	F		V		V
V	F	F	F		V		V
F	V	V	F		V		F
F	V	F	F		F		F
F	F	V	F		V		V
F	F	F	F		F		V

Esempio: Costruzione tabella di verità

A	B	C	$(A \wedge B) \vee ((A \vee C) \wedge (\neg B))$
V	V	V	V
V	V	F	V
V	F	V	V
V	F	F	V
F	V	V	F
F	V	F	F
F	F	V	V
F	F	F	F

Esempio: Costruzione tabella di verità

A	B	C	(A\wedgeB)	\vee	(A\veeC)\wedge(\negB)
V	V	V	V		F
V	V	F	V		F
V	F	V	F		V
V	F	F	F		V
F	V	V	F		F
F	V	F	F		F
F	F	V	F		V
F	F	F	F		F

Dalla rete alla funzione logica

